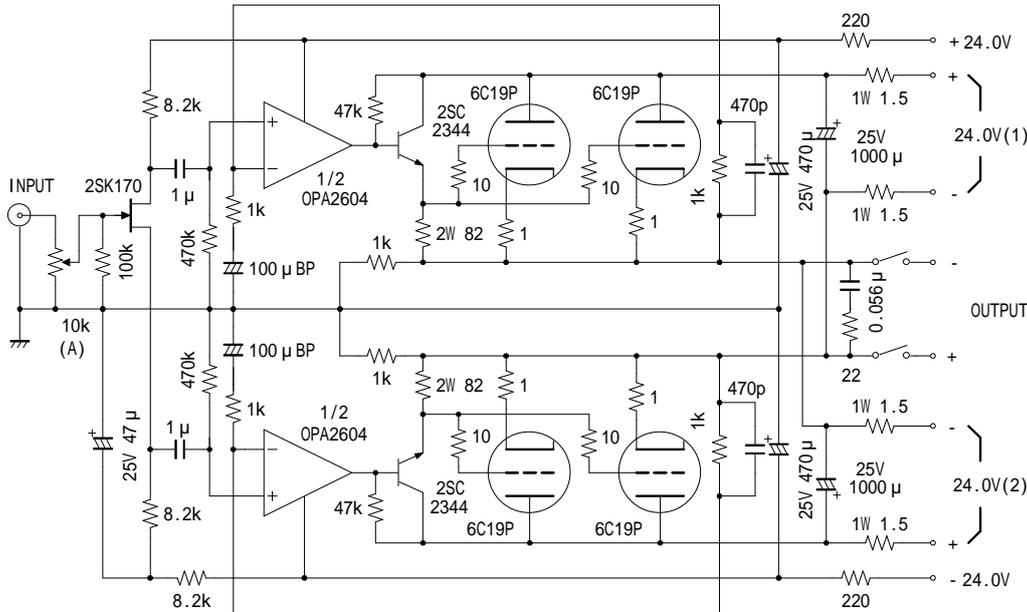


6C19P お手軽CIRCLOTRON OTLアンプ

ARITO@伊吹南麓




お手軽・ECOな真空管OTLアンプのCIRCLOTRON版を考えてみました。CIRCLOTRONは完全対称回路でスッキリしている一方で、電源が沢山必要なことが不利な点ですが、ACアダプターを使うと簡単に製作できます。オペアンプのおかげで真空管OTLアンプとは思えないほど、良い特性が得られました。



アンプ部回路図

2011.05.03

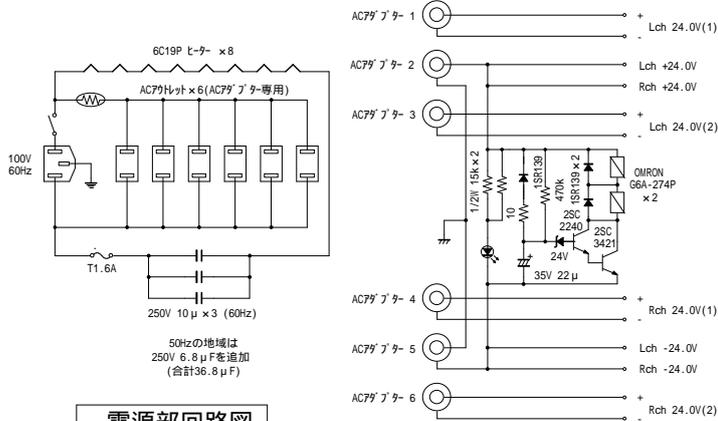

電源部回路図

